


Nama : Herlangga Yusuf Syailendra

NIM : L200180186

KELAS : F

1. Analisa Rangkaian


a. Buatlah Rangkaianannya

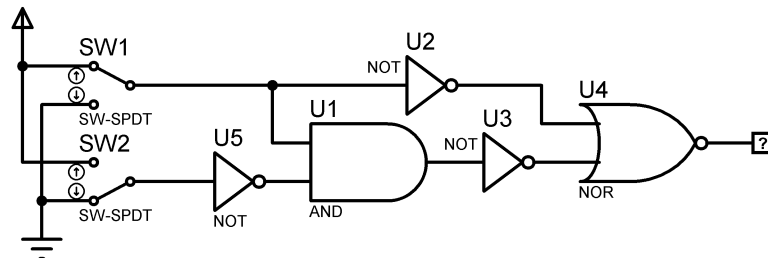

b. Buatlah Tabel kebenarannya

SW1	SW2	X	Y	Z
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

c. Buatlah Diagram Waktunya

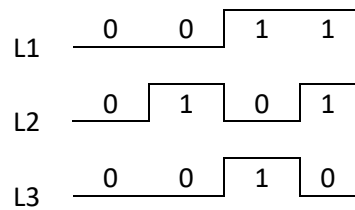

2. (Membuat Rangkaian)Buatlah rangkaian dengan logika :

$$F = \overline{(\overline{A} \cdot B + C)} + (\overline{D} \cdot E)$$

